

Arquitetura de Computadores

João Victor Briganti de Oliveira¹, Luiz Gustavo Takeda²

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR

COCIC – Coordenação do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação

Campo Mourão, Paraná, Brasil

¹joliveira.2022@alunos.utfpr.edu.br

²luiztakeda@alunos.utfpr.edu.br

Resumo

Especificações e escolhas dos meios para desenvolver o Banco de Registradores e a Unidade Lógica de Aritmética.

1. Introdução

O presente trabalho serve como documentação para a arquitetura criada para a turma de Arquitetura e Organização de Computadores de 2023. A arquitetura sendo construída tem 32-bits, e segue o modelo da arquitetura MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages) [1].

A arquitetura sendo construída tem 32-bits, e segue o modelo da arquitetura MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages) [1]. Para a montagem da arquitetura foi utilizado o simulador Logisim [2], uma ferramenta usada para simulação de circuitos digitais.

A sessão 2 trás a implementação do banco de registradores e seus detalhes, a sessão 3 trás a implementação da ULA (Unidade Lógica Aritmética).

2. Banco de Registradores

Para os registradores o modelo do MIPS será usado, onde temos 32 registradores que são divididos entre salvos, temporários e especiais. A tabela [1] abaixo exemplifica a divisão e nomenclatura desses registradores:

Tabela 1: Lista e Descrição dos Registradores

Lista de Registradores		
Registradores	Nome	Descrição
\$0	\$zero	Sempre zero
\$1	\$at	Reservado para o montador
\$2-\$3	\$v0,\$v1	Valores de retorno
\$4-\$7	\$a0-\$a3	Argumento(s) da função
\$8-\$15 e \$24-\$25	\$t0-\$t7 e \$t8-\$t9	Registradores Temporários
\$16-\$23	\$s0-\$s7	Registradores Salvos
\$26-\$27	\$k0-\$k1	Reservado para o Kernel
\$28	\$gp	Ponteiro Global
\$29	\$sp	Ponteiro de Pilha

\$30	\$fp	Ponteiro de Frame
\$31	\$ra	Endereço de Retorno

O circuito do banco de registradores possui cinco entradas e duas saídas. Sendo elas:

- LR1: Load Register 1, entrada de 5-bits que especifica o primeiro registrador a ser lido.
- LR2: Load Register 2, entrada de 5-bits que especifica o segundo registrador a ser lido.
- WR: Write Register, entrada de 5-bits que especifica em qual registrador será escrito o WD
- WD: Write Data, entrada de 32-bits que traz os valores que serão escritos em um dos registradores.
- EW: Enable Write, bit que habilita/desabilita escrita de registrador. Em 0 desabilita e em 1 habilita.

Na implementação desse banco foram usados 31 registradores, o registrador \$zero por não permitir escrita e ser sempre o valor 0, foi “desligado” diretamente. Essa escolha de usar um registrador a menos se dá pela natureza do registrador \$zero, e pelo fato de que montando o circuito dessa maneira se torna possível diminuir a complexidade do mesmo economizando em espaço e transistores. Para as demais partes do circuito temos a utilização de dois multiplexadores que são usados para o envio de dados nas portas LD1 e LD2 e um demultiplexador para habilitar a escrita de dados que é enviado na porta WD. Abaixo a figura [1] que ilustra com suas entradas:

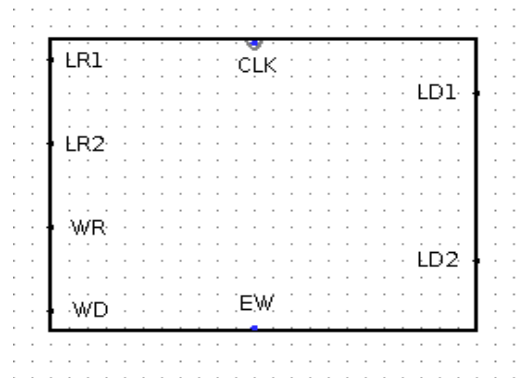


Figura 1: Banco de Registradores

Do circuito interno segue a figura[4]:

 


Figura 2: Circuito interno Banco de Registradores

3. Unidade Lógica Aritmética

3.1 Circuito

Para realizar as operações temos as seguintes entradas, **Operação** 4bits responsável por selecionar qual operação vai ser utilizada, **Shamt** 5bits utilizado para ditar quantas vezes será deslocado nos comandos **SLL** e **SRL**, **A** 32bits e **B** 32bits são as entradas para a operação.

E a saída, **Zero** 1bit, que indica quando o resultado é 0, **Result** 32bits é o resultado da operação e **Overflow** 1bit indica quando há um estouro de memória nas operações de **ADD** e **SUB**.

A figura[3] abaixo, ilustra a disposição das entradas e saídas:

 


Figura 3: ULA

Do circuito interno segue a figura[4]:

 


Figura 4: Circuito interno ULA

Funcionamento do circuito:

Sobre a entrada da seleção de operação é utilizado um MUX para multiplexar todos os resultados das operações em uma única saída, assim de acordo com o valor de **Operação**, o MUX direciona o valor de resultado de uma operação específica para o **Result**.

Para a saída **Overflow**, é utilizado um MUX, a fim de tratar o valor de overflow dependendo da operação que está sendo realizada, neste caso, apenas a operação de ADD e SUB, estão sendo tratadas, as demais operações o **Overflow**, é constante 0. Para o caso de ADD, quando os sinais são iguais entre A e B, e o sinal do valor resultando é o inverso, tem-se o overflow. Na operação SUB, quando os valores dos sinais A e B são distintos, e o sinal do resultado for igual ao sinal de B, temos overflow.

A saída **Zero**, é verificado se todos os valores de **Result**, são iguais a 0, utilizando uma porta AND com suas entradas negadas, quando caso algum valor seja 1, sua saída será 0.

3.2 Operações

As operações implementadas na ULA, são as seguintes:

AND

Utiliza a porta lógica AND: $R = A \& B$.

Operação: 0x0

Shamt: Indiferente

OR

Utiliza a porta lógica OR: $R = A | B$.

Operação: 0x1

Shamt: Indiferente

NOR

Utiliza a porta lógica NOR: $R = \sim(A \mid B)$.

Operação: 0x2

Shamt: Indiferente

XOR

Utiliza a porta lógica XOR: $R = A \wedge B$.

Operação: 0x3

Shamt: Indiferente

SLT

Realiza a comparação: $R = A < B$.

Operação: 0x4

Shamt: Indiferente

ADD

Realiza a soma: $R = A + B$.

Operação: 0x5

Shamt: Indiferente

SUB

Realiza a subtração: $R = A - B$.

Operação: 0x6

Shamt: Indiferente

SLL

Realiza o deslocamento para esquerda: $R = A \ll \text{Shamt}$.

Operação: 0x7

Shamt: Quantidade de deslocamento

SRL

Realiza o deslocamento para direita: $R = A \gg \text{Shamt}$.

Operação: 0x8

Shamt: Quantidade de deslocamento

4. Referências

[1] D. A. Patterson and J. L. Hennessy, *Computer organization and design: The hardware/software interface*. in Morgan Kaufmann series in computer architecture and design. Morgan Kaufmann, 2013.

[2] “Logisim,” www.cburch.com. <http://www.cburch.com/logisim/>

[3] J. L. Hennessy and D. A. Patterson, *Computer architecture: A quantitative approach*. in The morgan kaufmann series in computer architecture and design. Elsevier Science, 2017.